led cube 3*3*3 read me

操作方式:

每層led 的負極皆在一起 統一接到一個Arduino pin 共三層 每一直行的led三個 正極接在一起,接到一個Arduino pin 共九隻

利用shift的概念,第一個時間點 第一層負極給gnd 不給 用九隻正極pin腳控制輸出,在第二個時間點,切換成給第二層負極 ,其他不給,用九隻正極pin腳控制輸出,依此類推快速切換,來達到可以控制三層27隻pin的效果 用時間來換取pin數量